



Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

**ΟΜΑΔΑ Α**

- A1 α) Σ  
β) Σ  
γ) Λ  
δ) Λ  
ε) Λ  
στ) Λ  
ζ) Σ

- A2 α) Σ  
β) Λ  
γ) Λ

A3 Θεωρία σελ. 166-167 σχολικού βιβλίου

A4 γ

A5 α)  $\overline{x \cdot (x + \psi)} + x =$   
 $\bar{x} + x = 1$

Θεώρημα απορρόφησης  
Θεώρημα συμπληρώματος


β)  $A(B + \bar{A}) + AB =$   
 $AB + A\bar{A} + AB =$   
 $AB + 0 + AB = AB$

Θεώρημα επιμερισμού  
Θεώρημα συμπληρώματος  
Θεώρημα αυτοτομής και αυτοένωσης

γ)  $\overline{x\psi} + \psi =$   
 $(\bar{x} + \bar{\psi}) + \psi =$   
 $\bar{x} + (\bar{\psi} + \psi) =$   
 $\bar{x} + 1 = 1$

Θεώρημα De Morgan  
Θεώρημα προσεταιρισμού  
Θεώρημα συμπληρώματος  
Θεώρημα κυριαρχικότητας

A6

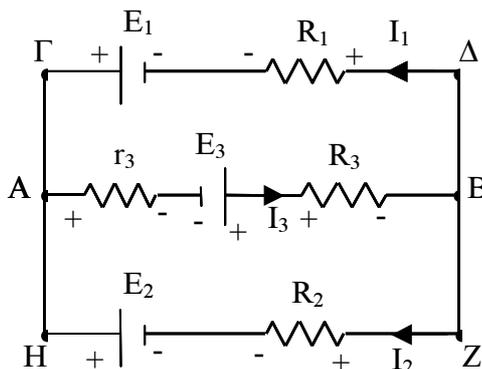

Εφαρμόζοντας το Νόμο ρευμάτων και Νόμο τάσεων του Kirchhoff προκύπτει:

α) Βρόγχος ΓΔΖΗΓ:  $E_1 - I_1 R_1 + I_2 R_2 - E_2 = 0 \Rightarrow 20 - 2 \cdot 5 + 5 I_2 - 20 = 0 \Rightarrow 5 I_2 = 10 \Rightarrow I_2 = 2A$

Κόμβος Α:  $I_2 + I_1 = I_3 \Rightarrow I_3 = 4A$


β) Βρόγχος ΓΔΒΑΓ:  $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 + E_3 - I_3 r_3 = 0 \Rightarrow 20 - 2 \cdot 5 - 4 R_3 + 10 - 4 \cdot 1 = 0 \Rightarrow 20 - 10 + 10 - 4 = 4 R_3 \Rightarrow 16 = 4 R_3 \Rightarrow R_3 = 4\Omega$

γ) Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β είναι:

$V_{AB} = I_3 r_3 - E_3 + I_3 R_3 = 4 \cdot 1 - 10 + 4 \cdot 4 \Rightarrow V_{AB} = 10V$

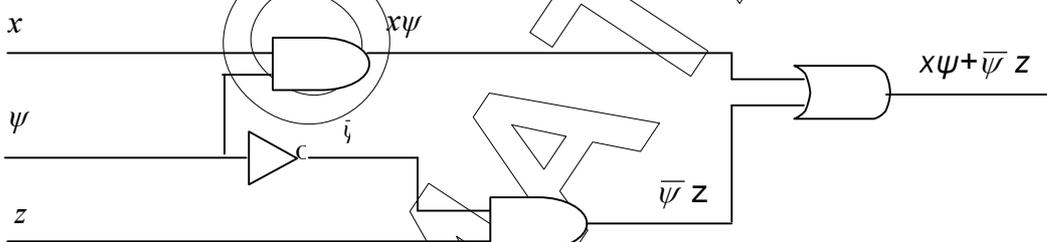**ΟΜΑΔΑ Β**


B1 Το λογικό κύκλωμα που πραγματοποιεί τη λογική συνάρτηση f είναι:



Ο πίνακας αλήθειας είναι:

x	ψ	z	ψ̄	ψ̄z	xψ	xψ + ψ̄z
0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

B2

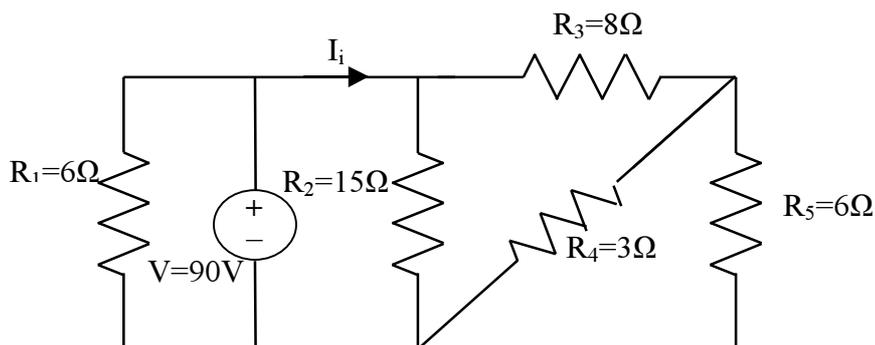

Οι αντιστάσεις  $R_4$  και  $R_5$  είναι παράλληλα συνδεδεμένες:

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\Omega$$

Οι αντιστάσεις  $R_{45}$  και  $R_3$  είναι συνδεδεμένες σε σειρά:

$$R_{345} = R_3 + R_{45} = 8 + 2 = 10\Omega$$

Οι αντιστάσεις  $R_2$  και  $R_{345}$  είναι συνδεδεμένες παράλληλα:

$$R_{2345} = \frac{R_2 \cdot R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{15 \cdot 10}{15 + 10} = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

Οι αντιστάσεις  $R_1$  και  $R_{2345}$  είναι συνδεδεμένες παράλληλα επίσης:

$$R_{ολ} = \frac{R_1 \cdot R_{2345}}{R_1 + R_{2345}} = \frac{6 \cdot 6}{6 + 6} = \frac{36}{12} = R_{ολ} = 3\Omega$$

Η ολική ένταση του ρεύματος είναι:

$$I_{ολ} = \frac{V_{ολ}}{R_{ολ}} = \frac{90}{3} = 30A$$

Για την ένταση  $I_1$  ισχύει:


$$I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_{2345}} \cdot I_{ολ} = \frac{6}{6 + 6} \cdot 30 = 15A$$

Για την ένταση  $I_x$  ισχύει:

$$I_x = \frac{R_2}{R_2 + R_{345}} \cdot I_{ολ} = \frac{15}{15 + 10} \cdot 30 = \frac{15 \cdot 15}{25} \Rightarrow I_x = 9A$$

Για την τάση  $V_x$  ισχύει:  $V_x = \frac{R_{45}}{R_3 + R_{45}} \cdot V = \frac{2}{8 + 2} \cdot 90 \Rightarrow V_x = 18V$

B3

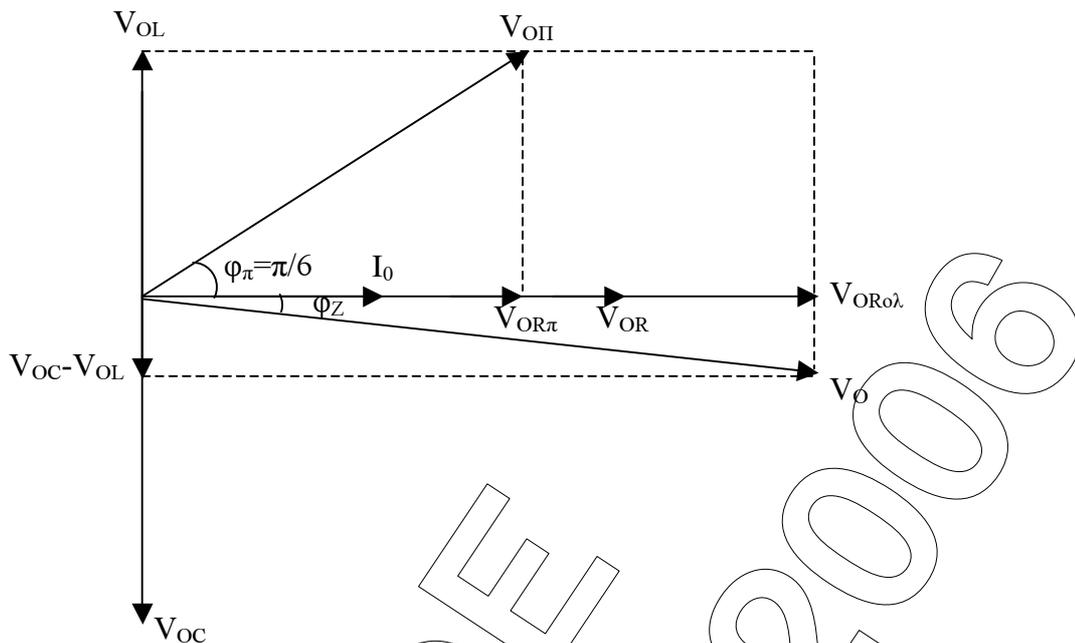

Εφόσον η φάση της τάσης του πηνίου και η φάση της τάσης της ωμικής αντίστασης διαφέρουν κατά  $\pi/6$ , το πηνίο εμφανίζει ωμική αντίσταση  $R_{\pi}$  (μη-ιδανικό πηνίο). Για την κυκλική συχνότητα και το πλάτος της έντασης του ρεύματος ισχύει:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{100}{\pi} = 200 \text{ rad/sec}$$

$$\text{και } I_0 = \frac{V_{OR}}{R} = 2 \text{ A}$$

Έτσι η σύνθετη αντίσταση του πηνίου είναι:

$$Z_{\Pi} = \frac{V_{O\Pi}}{I_0} = \frac{12}{2} \Rightarrow Z_{\Pi} = 6 \Omega$$

Από το διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων:

$$\eta\mu\phi_{\Pi} = \frac{V_{OL}}{V_{O\Pi}} = \frac{X_L}{Z_{\Pi}} \Rightarrow X_L = Z_{\Pi} \eta\mu \frac{\pi}{6} \Rightarrow L\omega = \frac{Z_{\Pi}}{2} \Rightarrow L = \frac{Z_{\Pi}}{2\omega} = \frac{6}{400} \Rightarrow L = \frac{3}{200} \text{ H}$$

β) Το πλάτος της τάσης του πυκνωτή είναι:

$$V_{OC} = V_{C\varepsilon\nu} \cdot \sqrt{2} = 16 \text{ V}.$$

$$\text{Επίσης: } V_{OL} = X_L \cdot I_0 = L\omega \cdot I_0 = \frac{3}{200} \cdot 200 \cdot 2 = 6 \text{ V}$$

$$\text{Έτσι: } V_{OCL} = V_{OC} - V_{OL} = 16 - 6 = 10 \text{ V}$$

Από το διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων:

$$\sigma\upsilon\nu\phi_{\Pi} = \frac{V_{OR\Pi}}{V_{O\Pi}} = \frac{R_{\Pi}}{Z_{\Pi}} \Rightarrow R_{\Pi} = Z_{\Pi} \sigma\upsilon\nu 30 = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R_{\Pi} = 3\sqrt{3} \Omega$$

Οι ωμικές αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά, άρα:

$$R_{o\lambda} = R_{II} + R = 5\sqrt{3}\Omega$$

Έτσι  $V_{ORo\lambda} = I_o R_{o\lambda} = 2 - 5\sqrt{3} \Rightarrow V_{ORo\lambda} = 10\sqrt{3}V$

Το πλάτος της τάσης τροφοδοσίας είναι:

$$V_o = \sqrt{V_{ORo\lambda}^2 + (V_{OC} - V_{OL})^2} = \sqrt{300 + 100} = 20V.$$

Για τη διαφορά φάσης φ<sub>Z</sub> ισχύει:

$$\text{συν}\phi_Z = \frac{V_{ORo\lambda}}{V_o} = \frac{10\sqrt{3}}{20} \Rightarrow \phi_Z = \pi/6$$

Άρα η εξίσωση της στιγμιαίας τάσης της πηγής είναι:  **$V=20\eta\mu(200t-\pi/6)$**

γ) Για τη μέση ισχύ έχουμε:

Στον ωμικό αντιστάτη:  $P_R = I_{\epsilon\nu}^2 \cdot R = 2 \cdot 2\sqrt{3} \Rightarrow P_R = 4\sqrt{3}W$

Στον πυκνωτή:  $P_C=0$  (ιδανικός)

Στο πηνίο:  $P_{II} = I_{\epsilon\nu}^2 \cdot R_{II} = 2 \cdot 3\sqrt{3} \Rightarrow P_{II} = 6\sqrt{3}W$

δ) Εφόσον το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό:

$$X_L = X_C \Rightarrow L\omega = \frac{1}{C'\omega} \Rightarrow C' = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{\frac{3}{200} \cdot 200^2} \Rightarrow C' = \frac{1}{600} F$$