



**Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ**

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

- A.1.** Ένα κύκλωμα διασύνδεσης ή προσαρμογής (interface) μπορεί:
- να χρησιμοποιηθεί μεταξύ δύο ενισχυτών για να σταθεροποιήσει την τάση.
 - να μετατρέψει αναλογικό σήμα σε ψηφιακό.
 - να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να συνδεθούν ανόμοιες πηγές μεταξύ τους.
 - να μετατρέψει αριθμούς από ένα σύστημα αρίθμησης σε άλλο.

Μονάδες 5

- A.2.** Το φίλτρο σε ένα τροφοδοτικό
- Διατηρεί την dc τάση σταθερή, ανεξάρτητα από την αντίσταση της τροφοδοτούμενης βαθμίδας.
 - εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης.
 - καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της ac τάσης.
 - ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση, ανάλογα με την τιμή της dc τάσης που θέλουμε.

Μονάδες 5

- A.3.** Σύμφωνα με το θεώρημα de Morgan : $x \cdot \bar{y} = \dots$
- $x + y$
 - $\bar{x} + \bar{y}$
 - $\bar{x} \cdot \bar{y}$
 - $\bar{x} + y$

Μονάδες 5

- A.4.** Σε ένα τρανζίστορ πnpi που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή, το ρεύμα του εκπομπού είναι $I_E = 20\text{mA}$ και το ρεύμα της βάσης $I_B = 200\mu\text{A}$. Ο συντελεστής ενίσχυσης β του τρανζίστορ είναι :
- 100
 - 99
 - 10
 - 9,9

Μονάδες 5

A.5. Ένα αδιαφανές κουτί μπορεί να περιέχει ωμική αντίσταση R ή πυκνωτή C ή πηνίο L ή συνδιασμό αυτών ανά δύο σε σειρά. Όταν το κουτί συνδεθεί σε πηγή συνεχούς τάσης δεν διαρρέεται από ρεύμα. Όταν συνδεθεί σε πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής $v = V_0 \sin(\omega t)$ ημιωτή τότε στο κουτί αναπτύσσεται πραγματική ισχύς P. Τι περιέχει το κουτί;

- α. μόνο πυκνωτή C.
- β. μόνο ωμική αντίσταση R.
- γ. πηνίο L και ωμική αντίσταση R.
- δ. πυκνωτή C και ωμική αντίσταση R.

Μονάδες 5

A.6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις και να σημειώσετε δίπλα Σ , αν είναι σωστή, ή Δ , αν είναι λανθασμένη.

- α. Η φωτοδίοδος μπορεί να παράγει φως συγκεκριμένου χρώματος

Μονάδες 2

- β. Σε ένα πραγματικό ενισχυτή, η απολαβή στην αγώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης είναι $\sqrt{2}$ φορές μεγαλύτερη της μέγιστης τιμής της απολαβής

Μονάδες 2

- γ. Μια πύλη NOT μπορεί να έχει μία μόνο είσοδο και μια μόνο έξοδο

Μονάδες 2

- δ. Ο αριθμός $(110111)_2$ του δυαδικού συστήματος, αντιστοιχεί στον αριθμό $(55)_8$ του οκταδικού

Μονάδες 2

- ε. Σε ημιαγωγό τύπου p, τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα.

Μονάδες 2

A.7. Σε ένα κύκλωμα R-L-C σε σειρά, η εξίσωση της τάσης στα άκρα του είναι $v = 40 \sin(100t) \text{ V}$ και η εξίσωση της έντασης του ρεύματος είναι $i = 2\sin(100t - \frac{\pi}{4})$. Διατηρώντας σταθερό το πλάτος της τάσης αυξάνουμε τη γωνιακή συχνότητα. Τότε η πραγματική ισχύς στο κύκλωμα :

- α. θα αυξηθεί
- β. θα μειωθεί
- γ. δεν θα μεταβληθεί

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5


A.8. Για ένα ενισχυτή να δειχτεί ότι η απολαβή ισχύος σε dB, ισούται με το ημιάθροισμα των απολαβών τάσης και έντασης ρεύματος (σε dB) δηλαδή ότι :

$$dB_{ΙΣΧΥΟΣ} = \frac{dB_{ΤΑΣΗΣ} + dB_{ΕΝΤΑΣΗΣ}}{2}.$$

Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω λογικό κύκλωμα :

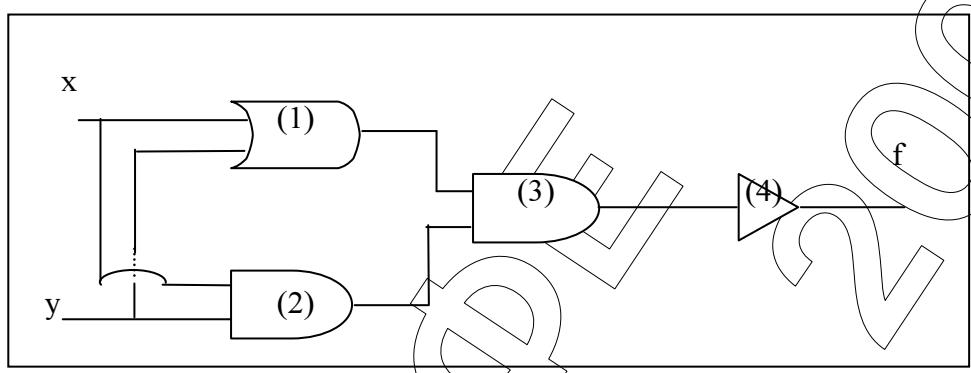

α. Να γράψετε τα ονόματα των πυλών (1), (2), (3) και (4)

Μονάδες 3

β. Να βρείτε την λογική συνάρτηση την οποία πραγματοποιεί.

Μονάδες 3

γ. Να κάνετε τον πίνακα αληθεύαστης.

Μονάδες 4

B2. Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας $C = \frac{1}{3} 10^{-3} F$ συνδέεται παράλληλα με ωμική αντίσταση $R_1 = 30\Omega$ και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση της μορφής $v = 120 \text{ ημ}$ (100 t)

α) Να υπολογίσετε την χωρητική αντίσταση του πυκνωτή

Μονάδες 3

β) Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με το χρόνο της συνολικής έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα.

Μονάδες 7

γ) Να βρείτε την φαινόμενη ισχύ στο κύκλωμα

Μονάδες 3

Στον κλάδο που περιέχει την ωμική αντίσταση συνδέουμε σε σειρά με αυτή δεύτερη ωμική αντίσταση $R_2=10\Omega$.

δ) Να βρείτε την % μεταβολή της πραγματικής ισχύος στο κύκλωμα

Μονάδες 7

B.3. Διαθέτουμε Ν στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει $E=20\text{ Volt}$ και $r=2\Omega$. Τα στοιχεία χωρίζονται σε έξι (6) ομάδες με ίσο αριθμό στοιχείων η καθεμιά. Τα στοιχεία κάθε ομάδας συνδέονται σε σειρά και οι ομάδες συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα. Στους πόλους του συστήματος συνδέεται συσκευή με στοιχεία κανονικής λειτουργίας «60V – 240W». Αν η τάση στα άκρα της συσκευής είναι κατά 50% μεγαλύτερη από την τάση κανονικής λειτουργίας της, να βρείτε :

a. την ένταση του ρεύματος που διάρρεει κάθε στοιχείο

Μονάδες 7

β. το πλήθος Ν των στοιχείων

Μονάδες 7

γ. την τιμή της αντίστασης R_1 που θα έπρεπε να συνδέσουμε σε σειρά στη συσκευή, ώστε αυτή να λειτουργεί κανονικά.

Μονάδες 6