



Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A. 1. δ

A. 2. γ

A. 3. β

A. 4. γ

- A.5. α) Σ
β) Σ
γ) Λ
δ) Λ
ε) Λ

- A.6. α) ποιότητας , τροφοδοσίας, υπέρταση
β) βραχικύκλωμα , αποτυπωτικά (ή στραγγαλιστικά)



A.7. β

$$X_{C,1} = X_{L,1} \Rightarrow \frac{1}{C\omega_1} = L\omega_1 \Rightarrow LC\omega_1 = 1$$

$$\frac{X_{C,2}}{X_{L,2}} = \frac{1}{C\omega_2} = \frac{1}{L\omega_2} = \frac{1}{CL\omega_2^2} = \frac{1}{CL\omega_1^2} = 4$$

A.8.

Τρανζιστορ pnp

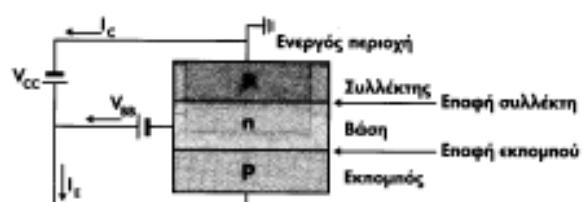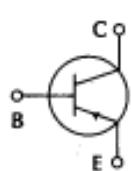

ΟΜΑΔΑ Β

B.1. α. $A_i = \frac{i_2}{i_1} \Rightarrow i_2 = i_1 \cdot A_i = 20 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4 = 0,2A$

β. $A_p = A_V \cdot A_i \Rightarrow A_V = \frac{A_p}{A_i} = \frac{10^7}{10^4} = 10^3$

και $A_V = \frac{u_2}{u_1} \Rightarrow u_1 = \frac{u_2}{A_V} = \frac{20}{10^3} = 20 \cdot 10^{-3}V$

Άρα η αντίσταση εισόδου είναι $r_m = \frac{u_1}{i_1} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 10^3 \Omega$

γ. $dB_{ισχύος} = 10 \cdot \log A_p = 10 \cdot \log 10^7 = 70dB$

δ. Ισχύει: $P_{1,E\Sigma} = P_{2,E\Sigma}$.


Άρα η συνολική απολαβή είναι:

$$A = 10 \cdot \log \frac{P_{2,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}} = 10 \cdot \log \left(\frac{\frac{P_{1,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}} \cdot \frac{P_{2,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}}}{\frac{P_{1,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}} \cdot \frac{P_{1,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}}} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{1,E\Sigma}}{P_{1,E\Sigma}} \cdot \frac{R_{2,E\Sigma}}{P_{2,E\Sigma}} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = 10 \cdot \log (A_p \cdot A'_p) = 10 \cdot \log A_p + 10 \cdot \log A'_p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = 10 \cdot \log 10^7 + 10 \cdot \log 10^6 = 70 + 60 = 130dB$$

B.2 α.

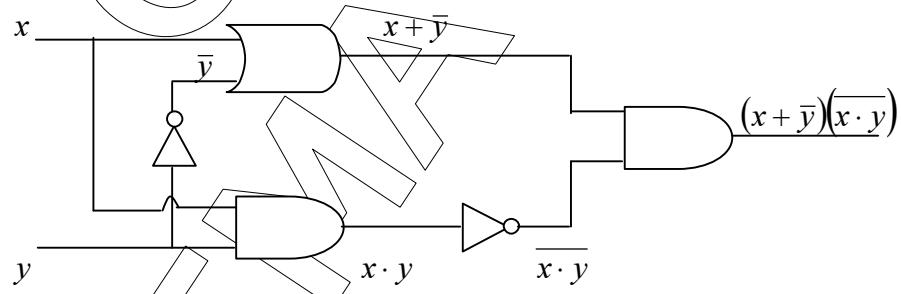

β.

x	y	y-bar	x + y-bar	x * y	x-bar * y	(x + y-bar) * (x-bar * y)
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0

Άρα από την 3^η και την 7^η στήλη είναι φανερό ότι: $(x + y-bar)(x-bar * y) = y-bar$

B.3. α. $Z = \frac{V_0}{I_0} = \frac{160}{2} = 80\Omega$

β. Η διαφορά φάσης τάσης – έντασης είναι $\phi = \frac{\pi}{3}$

όμως $\epsilon \omega \phi = \frac{X_L}{R} \Rightarrow X_L = R \cdot \epsilon \phi \frac{\pi}{3} \Rightarrow X_L = R\sqrt{3}$ (1)

και $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \Rightarrow Z = \sqrt{4R^2} \Rightarrow Z = 2R \Rightarrow R = \frac{Z}{2} = \frac{80}{2} = 40\Omega$

και από (1) : $X_L = 40\sqrt{3}\Omega$

Αλλά $X_L = L\omega \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{40\sqrt{3}}{200} = 0,2\sqrt{3}\text{H}$

γ. $P = V_{EN} I_{EN} \sigma v \nu \phi = \frac{1}{2} V_0 I_0 \sigma v \nu \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 80W$

και $S = V_{EN} I_{EN} = \frac{1}{2} V_0 I_0 = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 2 = 160VA$

δ. Αφού η διαφορά φάσης τάσης – έντασης μηδενίζεται έχουμε συντονισμό

Άρα $L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow C = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{0,2\sqrt{3} \cdot 200^2} = \frac{125\sqrt{3}}{3} \mu F$

ε. Στο συντονισμό: $Z' = R = 40\Omega$

Άρα : $I'_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{160}{40} = 4A$

και $V_{0,C} = I'_0 X_C = 4 \cdot 40\sqrt{3} = 160\sqrt{3}V$

Το ρεύμα έχει τώρα εξίσωση $i = I'_0 \eta \mu(\omega t) = 4 \eta \mu(200t)$ (S.I.) και επειδή η

τάση του πυκνωτή υστερεί σε σχέση με τό ρεύμα κατά $\frac{\pi}{2}$ θα έχουμε:

$v_C = V_{0,C} \eta \mu (\omega t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow v_C = 160\sqrt{3} \eta \mu (200t - \frac{\pi}{2})$ (S.I.)

στ. $P = V_{EN} I'_{EN} \sigma v \nu \phi = \frac{1}{2} V_0 I'_0 \sigma v \nu 0 = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 4 \cdot 1 = 320W$